

Relatório do Projeto: Somador/Subtrator Vetorial 32 Bits

Andrés Gonzalez Vilhena
David Moreira Jacinto da Silva
Lucas da Silva Inocencio

¹Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Rio de Janeiro – RJ – Brasil

`agv1@poli.ufrj.br, davidmoreirajacinto.20222@poli.ufrj.br`

`lucas.inocencio@poli.ufrj.br`

1. Enunciado

A tarefa a ser realizada é o projeto usando LogiSIM-Evolution, um módulo VHDL que implementa um circuito combinacional de somador/subtrator vetorial de 32 bits. Esse único circuito deve operar sobre números inteiros de 4, 8, 16 e 32 bits, onde o tamanho do vetor é informado através de um sinal de controle. O circuito deve ser projetado visando um sistema orientado a desempenho (baixa latência no cálculo das somas). Além do módulo VHDL, o discente deve montar um circuitos que permita o teste do módulo usando testvectora Esse circuito deve possuir apenas as seguintes entradas e saídas:

Entradas:

- Operandos de 32 bits: std logic vector (31 DOWNT0 0); Ai, Bi
- Modo Somador ou Subtrator 1 bit: std logic; modi
- Tamanho do vetor 2 bits: std logic vector (1 DOWNT0 0); vecSizei 00 = 4, 01 = 0, 10 = 16 e 11 = 32

Saída:

- So std logic vector (31 DOWNT0 0)

2. Introdução

Para criar o somador de 32 bits, serão utilizados oito somadores de 4 bits cada. Existem dois tipos de somadores de 4 bits: o Riple-Carry 4 bits e o Carry-Lookahead 4 bits. O Carry-Lookahead 4 bits possui melhor desempenho, pois tem um tempo crítico agregado menor, de apenas 3 portas lógicas para o circuito completo, enquanto o Riple-Carry 4 bits possui 12 portas lógicas agregadas para o carry-out ser bem definido.

O somador de 32 bits será composto por oito somadores de Carry-Lookahead 4 bits cada. Para implementar o subtrator, basta fazer o complemento a 2 de uma das entradas e adicionar ao próprio somador. Para isso, usaremos um circuito inversor para inverter as entradas, caso o bit de controle de subtração esteja ligado (valor 1), e adicioná-lo ao circuito somador.

3. Desenvolvimento

3.1. Propagation Generator

O primeiro passo é projetar um módulo VHDL chamado "Propagation Generator" que determine se o carry será gerado ou propagado pelo somador de 4 bits "Carry-Lookahead". O módulo possui a seguinte interface:

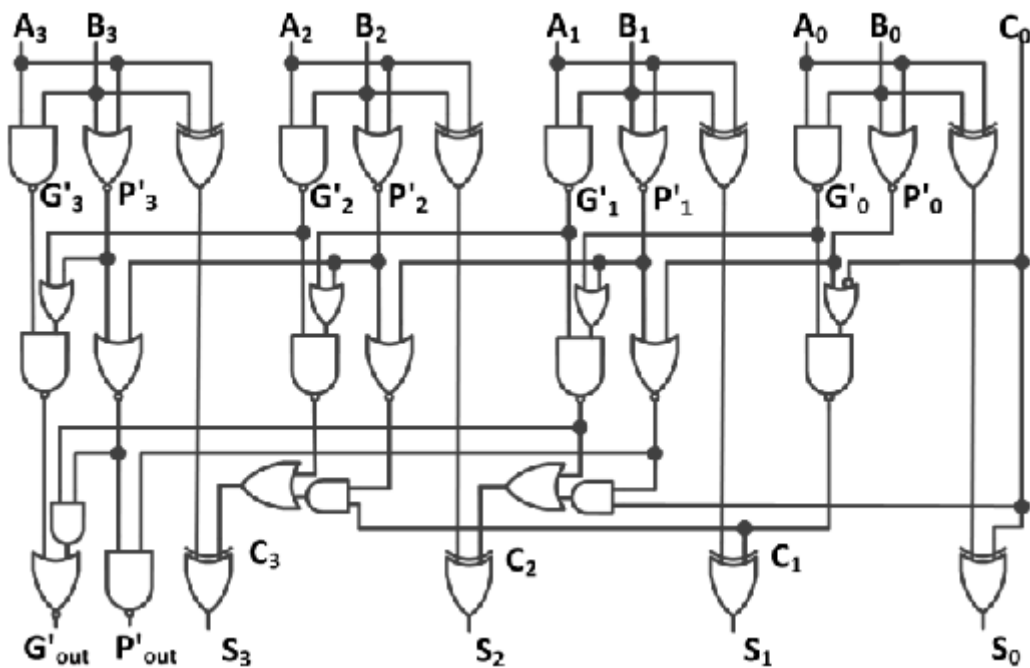


Figure 1. Carry-LookAhead 4-Bit

```

ENTITY propagation_generator IS
PORT (
    a, b : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
    vec_p, vec_g : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
    p, g : OUT STD_LOGIC
);
END propagation_generator;

ARCHITECTURE behavior OF propagation_generator IS
    SIGNAL p_vec, g_vec : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
BEGIN
    PROCESS (a, b)
    BEGIN
        p_vec <= a XOR b;
        g_vec <= a AND b;
    END PROCESS;

    vec_p <= p_vec;
    vec_g <= g_vec;
    p <= p_vec(3) AND p_vec(2) AND p_vec(1) AND p_vec(0);
    g <= g_vec(3) OR (g_vec(2) AND p_vec(3)) OR (p_vec(3) AND p_vec(2));
END behavior;

```

3.2. LookAhead

Com as informações sobre a propagação e a geração de carry do circuito, podemos calcular os carries de cada bit e realizar a soma em si. Criaremos o módulo VHDL

”LookAhead4bit”:

```
ENTITY LookAhead4Bit IS
PORT(
    a, b, p, g : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
    cin : IN STD_LOGIC;
    s : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
);
END LookAhead4Bit;

ARCHITECTURE LookAhead4Bit OF LookAhead4Bit IS
BEGIN
    s(0) <= p(0) XOR cin;
    s(1) <= p(1) XOR (g(0) OR (p(0) AND cin));
    s(2) <= p(2) XOR (g(1) OR (p(1) AND g(0)) OR (p(1) AND p(0) AND cin));
    s(3) <= p(3) XOR ((p(2) AND g(1)) OR (p(2) AND p(1) AND g(0)) OR (p(2) AND p(1) AND p(0) AND cin));
END LookAhead4Bit;
```

3.3. Carry Generator

Para melhor modularização, criaremos o módulo VHDL ”Carry Generator” responsável por calcular o ”carry out” de dois somadores de 4 bits:

```
ENTITY carry_generator IS
PORT (
    p1, g1, p2, g2, cin : IN STD_LOGIC;
    cout, c : OUT STD_LOGIC
);
END carry_generator;

ARCHITECTURE behavior OF carry_generator IS
BEGIN
    c <= g1 OR (p1 AND cin);
    cout <= g2 OR (p2 AND c) OR (p1 AND g2 AND cin);
END behavior;
```

3.4. 4-Bit Carry-LookAhead

Combinando os módulos anteriores, criaremos o somador de 4 bits ”Carry-Lookahead”. Para aumentar a capacidade do somador, basta conectar outros módulos de somadores de 4 bits, formando somadores de 8, 16 ou 32 bits.

3.5. Output Size

Agora, projetaremos o módulo ”Output Size”, que combinará todas as saídas de 4 bits em uma única saída de 32 bits, modularizando-a de acordo com o sinal de controle:

```
ENTITY output_size IS
PORT (
```

```

        s0, s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7 : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
        sel : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
        s : OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
    );
END output_size;

ARCHITECTURE behavior OF output_size IS
    SIGNAL s_int : STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);

BEGIN
    s_int(3 DOWNTO 0) <= s0;
    s_int(7 DOWNTO 4) <= s1;
    s_int(11 DOWNTO 8) <= s2;
    s_int(15 DOWNTO 12) <= s3;
    s_int(19 DOWNTO 16) <= s4;
    s_int(23 DOWNTO 20) <= s5;
    s_int(27 DOWNTO 24) <= s6;
    s_int(31 DOWNTO 28) <= s7;

    PROCESS (sel)
    BEGIN
        CASE sel IS
            WHEN "00" =>
                s(3 DOWNTO 0) <= s_int(3 DOWNTO 0);
            WHEN "01" =>
                s(7 DOWNTO 0) <= s_int(7 DOWNTO 0);
            WHEN "10" =>
                s(15 DOWNTO 0) <= s_int(15 DOWNTO 0);
            WHEN "11" =>
                s <= s_int;
        END CASE;
    END PROCESS;
END behavior;

```

3.6. Signal Decoder

Dado que a entrada também é de 32 bits, o módulo VHDL "Signal Decoder" é necessário para separar os sinais de cada grupo de 4 bits:

```

ENTITY signal_decoder IS
PORT (
    a, b : IN STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
    a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
);
END signal_decoder;

ARCHITECTURE Behavioral OF signal_decoder IS

```

```

BEGIN
    a0 <= a(3 DOWNTO 0);
    a1 <= a(7 DOWNTO 4);
    a2 <= a(11 DOWNTO 8);
    a3 <= a(15 DOWNTO 12);
    a4 <= a(19 DOWNTO 16);
    a5 <= a(23 DOWNTO 20);
    a6 <= a(27 DOWNTO 24);
    a7 <= a(31 DOWNTO 28);

    b1 <= b(3 DOWNTO 0);
    b2 <= b(7 DOWNTO 4);
    b3 <= b(11 DOWNTO 8);
    b4 <= b(15 DOWNTO 12);
    b5 <= b(19 DOWNTO 16);
    b6 <= b(23 DOWNTO 20);
    b7 <= b(27 DOWNTO 24);
END Behavioral;

```

3.7. Inverter

Para realizar o complemento de 2, criaremos o módulo VHDL "Inverter", que, dependendo do sinal de controle, inverterá ou não os bits de um número:

```

ENTITY inverter IS
    PORT (
        a : IN STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
        sel : IN STD_LOGIC;
        s : OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
    );
END inverter;

ARCHITECTURE behavior OF inverter IS
BEGIN
    PROCESS (a, sel)
    BEGIN
        IF (sel = '1') THEN
            s <= NOT a;
        ELSE
            s <= a;
        END IF;
    END PROCESS;
END behavior;

```

4. Testes

Os testes serão realizados usando o testVector do LogiSim. O resultado será verificado para determinar se o circuito do somador de 32 bits funcionou corretamente.

 


Figure 2. 32-Bit Carry-LookAhead Adder/Sub

$A_i[32]$	$B_i[32]$	$mode_i[1]$	$vecSize_i[2]$	$S_o[32]$
00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	1	11	00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000001	00000000000000000000000000000001	0	00	0000000000000000000000000000010
00000000000000000000000000000111	00000000000000000000000000000110	0	01	0000000000000000000000000000101
0000000000000000000000000000011000	000000000000000000000000000001001	0	10	0000000000000000000000000000001
0000000000000000000000000000011111	00000000000000000000000000000101010	1	11	000000000000000000000000000010101
11111111111111111111111111110000	000000000000000000000000000001111	0	00	00000000000000000000000000000001
11111111111111111111111111110000	11111111111111111111111111110111	1	01	00000000000000000000000001111111

5. Referências

1. *Computer Organization and Design RISC-V Edition: The Hardware Software Interface*, 2nd edition, by David A. Patterson and John L. Hennessy. Morgan Kaufmann, 2021.
2. *Computer Organization and Architecture: Designing for Performance*, 11th edition, by William Stallings. Pearson, 2022.
3. *Digital Design Using VHDL: A Systems Approach* by John F. Wakerly. Pearson, 2016.